

Ad Soyad:
Öğrenci Numarası:
İmza:

14.04.2021

BLM2534 Elektronik Dersi Arasınadı


Kurallar:

1. Tüm cevaplar **el yazısı** ile yazılmalıdır.
2. Tüm hesaplama adımları kağıt üzerinde gösterilmelidir.
3. İsim soyisim ve imza her cevap kağıdı üzerinde olmalıdır.
4. Cevaplarınızı taratın ya da fotoğrafını çekip saat 17:00'den önce sisteme yükleyiniz. Yükleyebileceğiniz dosya boyutunun maksimum 20MB olduğunu unutmayın (Sınav Süresi :90 Dakika)


Ad Soyad:
Öğrenci Numarası:
İmza:

BLM2534 Elektronik Dersi Arasınava

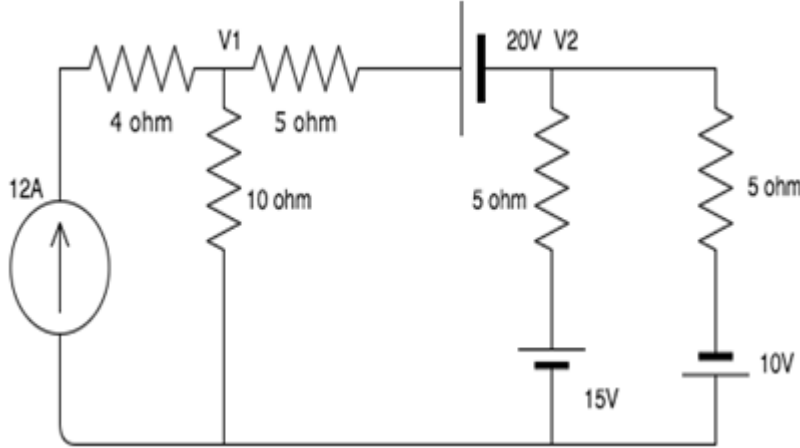Q.1. V1 ve V2 düğümlerindeki (nodes) gerilimleri bulunuz. **(40 P)**



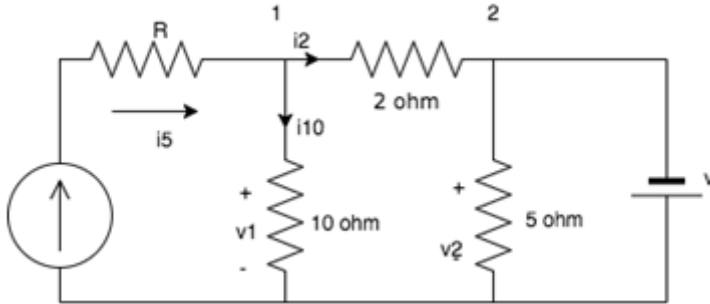Q.2. V1 = 20V ve akım kaynağının değeri 6A ise **v** değerini bulun. **(Kirchhoff'un akımlar Kanunu Kullanılacak) (30 P)**



Q.3. I3 = 0A ise V voltaj kaynağının değerini bulunuz. **(30 P) (İstediğiniz yöntem ile çözebilirsiniz)**

